Cálculo de resistencia serie:

$$V_{OH} - V_{LED} - V_R = 0$$

$$V_{OH} - V_{LED} - I_{LED} \cdot R = 0$$

$$R = \frac{V_{OH} - V_{LED}}{I_{LED}}$$

$V_{OH} = 5\,V$ (bit en 1)
$I_{LED} = 10\,mA$ (para que el led funcione)
$V_{LEDR} = 1.8\,V$

Led Rojo:
$R = \frac{5-1.8}{0.01} = 320\,ohm \Rightarrow 330\,ohm$