Cálculo de resistencia serie:

$$V_{OH} - V_{LED} - V_R = 0$$

$$V_{OH} - V_{LED} - I_{LED} \cdot R = 0$$

$$R = \frac{V_{OH} - V_{LED}}{I_{LED}}$$

$V_{OH} = 5\ V$ (bit en 1)
$I_{LED} = 10\ mA$ (para que el led funcione)
$V_{LED-Rojo} = 1.8\ V$
$V_{LED-Verde} = 2.2\ V$
$V_{LED-Azul} = 3\ V$

Led Rojo:
$R = \frac{5-1.8}{0.01} = 320\ ohm \Rightarrow 330\ ohm$

Led Verde:
$R = \frac{5-2.2}{0.01} = 280\ ohm \Rightarrow 300\ ohm$

Led Azul:
$R = \frac{5-3}{0.01} = 200\ ohm$